

$$A+ B+ C- C+ \begin{pmatrix} A- \\ B- \end{pmatrix}$$

	1	2	3	4	5	6=1
Cilindro A						
Cilindro B						
Cilindro C						

A
B
C
K

K

Diagrama
Trajeto passo

Posicionamento
dos atuadores

Diagrama Trajeto
passo contator K

a_0
 a_1
 b_0
 b_1
 c_0
 c_1
KNA
KNF

Diagrama de
atuação dos
sensores

A+
A-
B+
B-
C+
C-
K+
K-

Diagrama de
comandos dos
atuadores