

Projetar um circuito utilizando o transformador de 460V/115 V, lâmpadas, e instrumentos de medição, com o objetivo de demonstrar que a potência aparente de entrada e de saída de um transformador é a mesma.

Circuito:

Descrição do Funcionamento:

Material Utilizado:

Nomes: