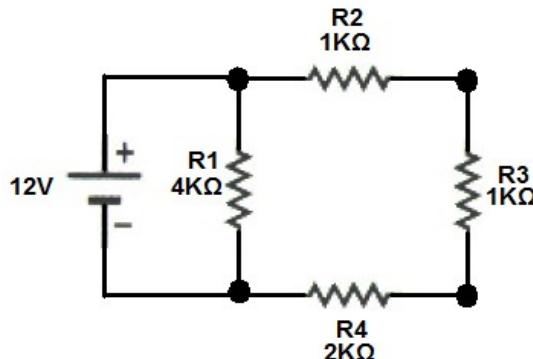





### LISTA DE EXERCÍCIOS 01

Calcule a Tensão, a Corrente e a Potência dissipada em cada um dos resistores nos circuitos abaixo:


1)



2)

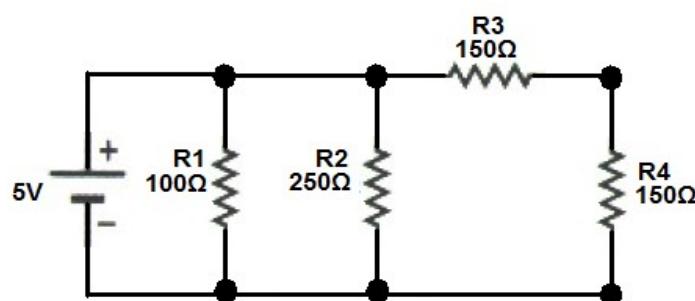

3)

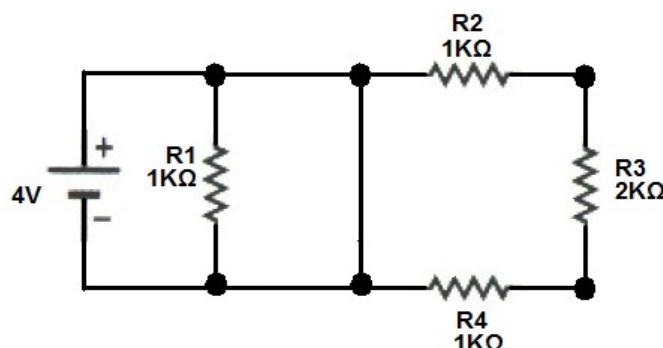

4)

