




EXERCÍCIOS ENSAIO DE POLARIDADE DE TRANSFORMADORES


1. MÉTODO DO TRANSFORMADOR PADRÃO
2. MÉTODO DA CORRENTE ALTERNADA
3. MÉTODO DO GOLPE INDUTIVO COM CORRENTE CONTÍNUA

3.....

MÉTODO ()

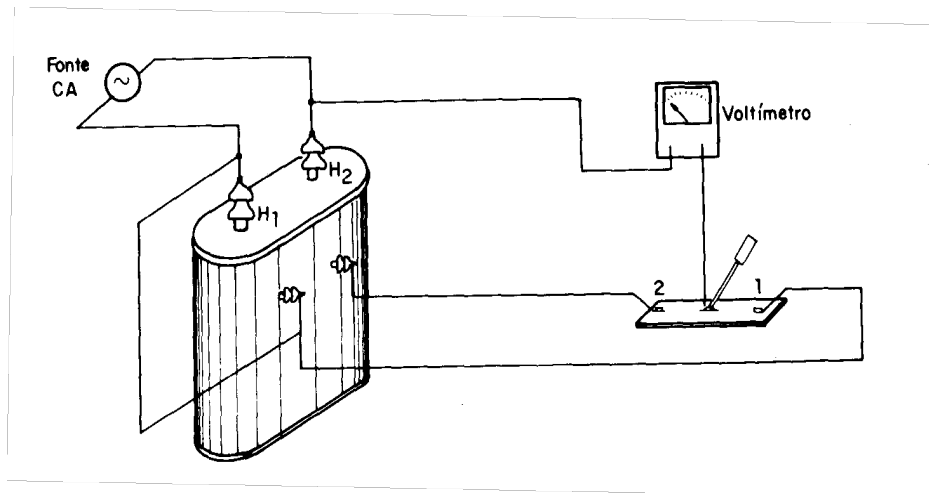

MÉTODO ()

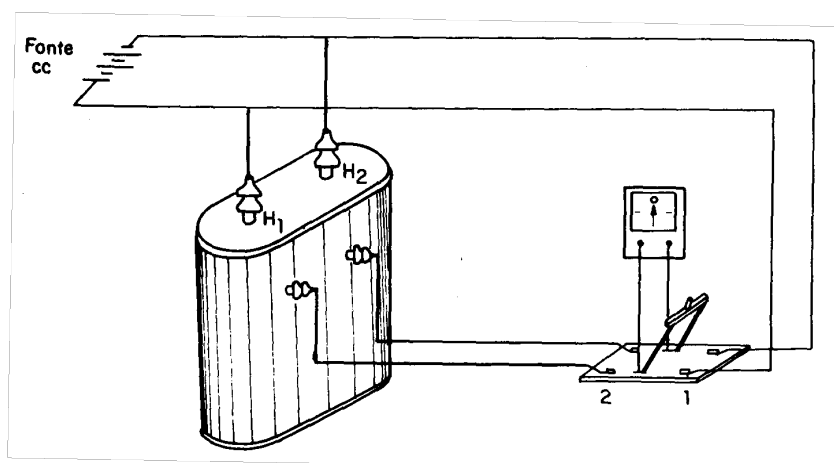

MÉTODO ()

