

Exercício de Pesquisa - ELD

- Pesquisar catálogos na internet das seguintes portas lógicas de até duas entradas:
 - INVERSOR (NOT);
 - E (AND);
 - OU (OR);
 - NÃO-E (NAND);
 - NÃO-OU (NOR);
 - OU-EXCLUSIVO (EXCLUSIVE-OR);

Exercício de Pesquisa - ELD

- Identificar o fabricante, código, especificação;
- Estudar características principais:
 - Funcionamento, lógica, tabela verdade;
 - Tensões, correntes, potência, velocidade;
 - Conexão com outros componentes eletrônicos;
 - Circuitos internos;
 - Outras características importantes, etc;
- Realizar uma apresentação em compacta com um slide para cada componente.